

FACULDADE DE ENGENHARIA DA  
UNIVERSIDADE DO PORTO

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de  
Computadores

---

# Exercícios de Sistemas Digitais

---

António José Duarte Araújo

Porto, Fevereiro 2005

V 2.1

## Notas prévias

Este conjunto de exercícios destina-se a ser usado nas aulas teórico-práticas da disciplina de Sistemas Digitais da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, cobrindo no essencial o programa da disciplina.

Encontra-se organizado em três partes, correspondendo à sequência com que as matérias são habitualmente expostas no decorrer das aulas teóricas. Assim, a primeira parte é considerada de introdução à disciplina e é composta por exercícios sobre sistemas de numeração, aritmética binária e álgebra de Boole. Na segunda parte tratam-se os problemas da optimização de funções booleanas, projecto de circuitos lógicos com portas elementares, faz-se uma incursão pelos domínios da electrónica digital, e finalmente apresentam-se exercícios sobre síntese de circuitos combinacionais com componentes MSI (*Medium Scale Integration*), tais como decodificadores e multiplexadores. A terceira e última parte é dedicada a circuitos elementares com *flip-flops*, e fundamentalmente, ao projecto de máquinas de estados síncronas e sua aplicação em controladores de sistemas reais simples. É ainda incluído um conjunto de exercícios sobre contadores e utilização de registos de deslocamento.

Alguns dos exercícios aqui apresentados fizeram parte de testes das disciplinas de Sistemas Digitais 1, Sistemas Digitais (LEEC) e Electrónica Digital (LEIC) em anos lectivos anteriores, encontrando-se devidamente assinalados.

# Introdução

---

## Sistemas de numeração

**1** — Efectue as seguintes conversões entre sistemas de numeração.

a)  $256_{10} = ?_2 = ?_8 = ?_{16}$

b)  $2047_{10} = ?_2 = ?_8 = ?_{16}$

c)  $163417_8 = ?_2 = ?_{16}$

d)  $163417_{16} = ?_2 = ?_8$

e)  $ABCD_{16} = ?_2 = ?_8$

f)  $9E36.7A_{16} = ?_2 = ?_8$

g)  $1101011_2 = ?_{10}$

h)  $10100.1101_2 = ?_{10}$

i)  $12010_3 = ?_{10}$

j)  $F15.E_{16} = ?_{10} = ?_2$

k)  $65113_{10} = ?_{16}$

l)  $13705.207_8 = ?_2 = ?_{16}$

m)  $12010_8 = ?_2$

- n)  $9714_{10} = ?_2 = ?_8 = ?_{16}$
- o)  $11110_2 = ?_{10}$
- p)  $11110_3 = ?_{10}$

## Aritmética binária

- 2** — Determine o resultado das seguintes operações aritméticas binárias.
- a)  $110101 + 11001$
  - b)  $101110 + 100101$
  - c)  $101110 - 100101$
  - d)  $1110010 + 1101101$
  - e)  $11011101 - 1100011$
  - f)  $1001011 \times 11001$
- 3** — Indique se ocorre ou não *overflow* ao efectuar as seguintes adições de operandos com 8 *bits* representados em complemento para 2.
- a)  $11010100 + 10101011$
  - b)  $10111001 + 11010110$
  - c)  $01011101 + 00100001$
  - d)  $00100110 + 01011010$
- 4** — Recorrendo a 8 *bits*, represente em sinal e grandeza, complemento para 1 e complemento para 2, os seguintes números: 18, 115, 79, -49, -3, -100, -255 e 256.

- 5 — Indique a gama de valores decimais que se podem representar em binário com 4 *bits* usando a representação em sinal e grandeza, complemento para 1 e complemento para 2.
- 6 — [Teste de 05-07-1994] Admitindo que P e Q representam dois números binários em complemento para dois, com 8 *bits*, efectue a sua soma e interprete o resultado quando:
- $P=DE_H$  e  $Q=A3_H$ ;
  - $P=8C_H$  e  $Q=D3_H$ .
- 7 — [Teste de 22-06-1994] Sejam  $89_H$  e  $F7_H$  as representações em hexadecimal de dois números binários. Interprete o resultado da sua soma, em 8 *bits*, admitindo que se trata de dois números:
- positivos;
  - representados em magnitude e sinal;
  - representados em complemento para dois.
- 8 — [Teste de 17-06-1999]
- Converta o número real 123.625 em base decimal para representação em bases binária e hexadecimal.
  - Calcule a soma dos números hexadecimais 35E e E7, sabendo que representam números inteiros em complemento para 2, com 10 *bits* e 8 *bits*, respectivamente. Diga, justificando, se existe *overflow*. Nota: deverá efectuar extensão aritmética de sinal.
- 9 — [Teste de 07-07-1999]
- Que número (em base 10) é representado por:
    - 74h (base 16) com 8 *bits* e em complemento para dois?
    - 74h (base 16) com 7 *bits* e em complemento para dois?

- b) Sabendo que multiplicar um número  $X$ , representado em binário, por  $2^N$  equivale a deslocar os seus *bits*  $N$  posições para a esquerda, calcule o resultado da multiplicação de 6 por BCh, sabendo que  $6 \times \text{BCh} = (2^2 + 2^1) \times \text{BCh}$  e que BCh representa, em hexadecimal, um número de 8 *bits* em complemento para dois. Qual é o número mínimo de *bits* necessário para representar o resultado?

## Álgebra de Boole

- 10** — Escreva uma expressão booleana para as funções lógicas representadas pelas tabelas de verdade.

a)

$x$	$y$	$f$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

b)

$x$	$y$	$z$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

c)

$x$	$y$	$z$	$f$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

d)

$w$	$x$	$y$	$z$	$f$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	x	1
0	1	x	0	0
0	1	x	1	1
1	x	x	x	0

**11** — Prove as leis de De Morgan pelo princípio da indução matemática finita.

**12** — Use os teoremas da álgebra de Boole para simplificar as seguintes funções booleanas.

a)  $F = WXYZ(WXY\bar{W} + W\bar{X}YZ + \bar{W}XYZ + WX\bar{Y}Z)$

b)  $F = AB + AB\bar{C}D + ABDE\bar{E} + AB\bar{C}E + \bar{C}DE$

c)  $F = MNO + \bar{Q}P\bar{N} + PRM + \bar{Q}OM\bar{P} + MR$

**13** — Obtenha a tabela de verdade para cada uma das funções.

a)  $F = \overline{X}Y + \overline{X}\overline{Y}Z$

b)  $F = \overline{W}X(\overline{Y} + \overline{Z})$

c)  $F = (\overline{A} + B + C)(A + \overline{B} + \overline{D})(B + \overline{C} + \overline{D})(A + B + C + D)$

d)  $F = (A + \overline{A})B + BA\overline{C} + C(A + \overline{B})(\overline{A} + B)$

**14** — Escreva cada uma das funções lógicas nas suas formas canónicas.

a)  $F = \sum_{X,Y}(1, 2)$

b)  $F = \sum_{A,B,C}(2, 4, 6, 7)$

c)  $F = \overline{V} + \overline{\overline{W}X}$

d)  $F = \prod_{X,Y,Z}(0, 1, 3, 6, 7)$

**15** — Um circuito lógico aceita três números binários,  $A$ ,  $B$  e  $C$ , de 2 bits cada nas seis linhas de entrada, e produz uma saída  $Z$  que apenas é 1 quando  $A+B-C \geq 4$ . Mostre que a saída é dada pela função booleana  $Z(C_0, C_1, B_0, B_1, A_0, A_1) = \sum(5, 7, 11, 13, 14, 15, 31, 39, 45, 47)$ .

**16** — Determine quantas funções lógicas de  $n$  variáveis se podem definir.



# Circuitos combinacionais

---

## Circuitos SSI

- 1** — Mostre se as portas lógicas de duas entradas do tipo NAND, NOR e XOR, formam individualmente um conjunto completo. Refira-se ao interesse deste conceito.
- 2** — [Teste de 05-07-1994] Diga, justificando, se as portas lógicas AND e XOR formam um conjunto completo, isto é, um conjunto de portas lógicas capaz de realizar qualquer função combinacional.
- 3** — Considere a função  $F(X, Y, Z) = X\bar{Y} + XY\bar{Z} + \bar{X}Z$ .
- Indique a respectiva tabela de verdade.
  - Escreva  $F$  como um produto de somas.
  - Desenhe o circuito lógico.
  - Redesenhe o circuito utilizando apenas NANDs de duas entradas.
  - Desenhe de novo o circuito utilizando apenas NORs de duas entradas.

**4** — Para cada uma das seguintes funções lógicas obtenha o respectivo mapa de Karnaugh, uma expressão mínima na forma de soma de produtos, uma expressão mínima na forma de produto de somas, e ainda o respectivo circuito lógico.

a)  $F = \sum_{X,Y,Z}(1, 3, 5, 6, 7)$

b)  $F = \sum_{A,B,C}(0, 1, 2, 4)$

c)  $F = \prod_{X,Y,Z}(0, 1, 3, 4, 5)$

d)  $F = \prod_{A,B,C,D}(1, 7, 9, 13, 15)$

e)  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$

f)  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$

g)  $F = \prod_{A,B,C,D}(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14)$

h)  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(0, 1, 3, 5, 14) + d(8, 15)$

i)  $F = \sum_{A,B,C,D}(1, 5, 6, 7, 9, 13) + d(4, 15)$

j)  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(3, 5, 6, 7, 13) + d(1, 2, 4, 12, 15)$

k)  $F = \sum_{V,W,X,Y,Z}(5, 7, 13, 15, 16, 20, 25, 27, 29, 31)$

l)  $F = \prod_{V,W,X,Y,Z}(4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29)$

m)  $F = \sum_{V,W,X,Y,Z}(4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 27, 28, 30) + d(1, 5, 29, 31)$


**5** — A saída de um circuito lógico apenas é 1 quando qualquer dos seguintes números, representados em 6 *bits*, está presente nas seis entradas: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 22, 23, 29, 31 e 41. Obtenha a expressão lógica minimizada para a saída do circuito, considerando que todos os números entre 0 e 63 são válidos excepto 39, 45 e 47, que nunca ocorrem.

**6** — O código *excesso-três*, usado para representar dígitos decimais, é um código de 4 *bits* similar ao código binário, em que cada código é três unidades superior ao respectivo número decimal que representa. Por exemplo, o código *excesso-três* do binário 0101(5) é 1000(8).

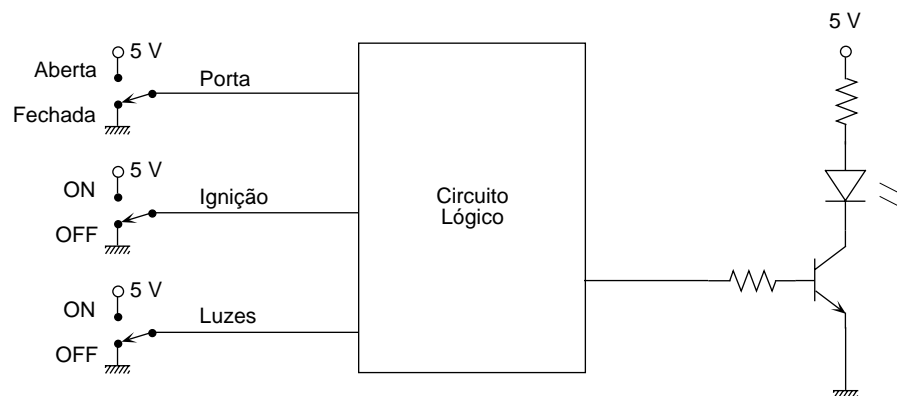- a) Implemente um circuito lógico que converta um código binário de 4 *bits* no respectivo código *excesso-três*. Note que os binários de 1010 a 1111 não podem ocorrer à entrada.
- b) Implemente um circuito lógico que produza um 1 somente quando as quatro variáveis de saída do circuito anterior formarem um código que não seja um código *excesso-três* representando qualquer dos dígitos possíveis na entrada.


**7** — A figura seguinte mostra um sistema de alarme usado para sinalizar ao condutor de um automóvel certas situações. Os três interruptores são usados para indicar o estado da porta do condutor, o estado da ignição e o estado das luzes. Projecte o circuito de controlo do alarme de modo que este só seja activado nas seguintes condições:

- as luzes estão ligadas enquanto a ignição está desligada;
- a porta está aberta enquanto a ignição está ligada.




**8** — A figura que se segue mostra parte do sistema de controlo de uma fotocopiadora. Os interruptores  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  e  $S_4$  encontram-se distribuídos por vários pontos de passagem do papel pela máquina. O estado deles é normalmente aberto, só fechando quando o papel passa por eles. Devido à distância entre eles,  $S_1$  e  $S_4$  nunca podem estar fechados ao mesmo tempo. Projecte o circuito

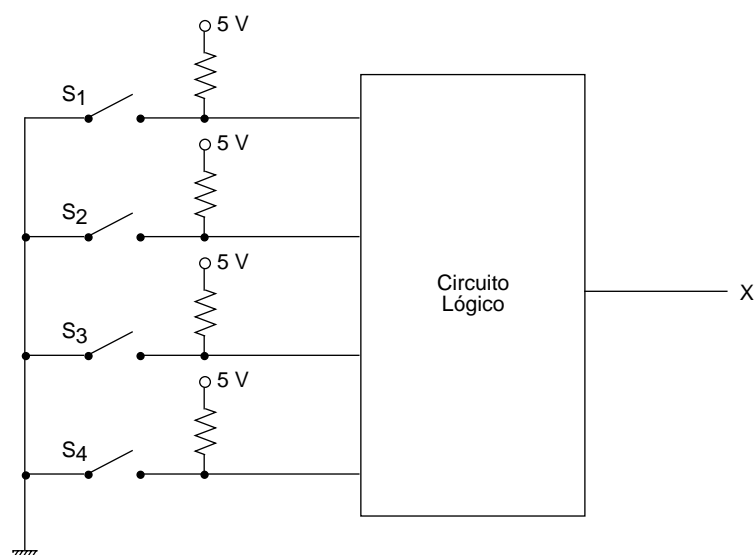
lógico que produz um sinal activo alto na saída  $X$  sempre que dois ou mais interruptores estão fechados.



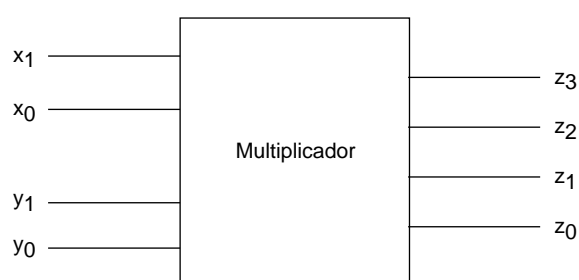- 9 — Projecte o multiplicador de 2 *bits* representado na figura seguinte. Note que se trata de um circuito com quatro entradas e quatro saídas.




 - 10 — [Teste de 02-07-1993] Pretende-se que o bloco combinacional representado na figura calcule  $R = X^Y$ , em que  $X$  e  $Y$  são duas entradas de dois *bits*. Note que em decimal,  $X$  e  $Y$  podem assumir valores de 0 a 3, resultando para  $R$  valores entre 0 e 27.



- Apresente  $r_1$  e  $r_3$  na forma de uma soma de produtos.
- Apresente  $r_0$  na forma de um produto de somas.
- Implemente  $r_0$  e  $r_1$ , supondo que só dispõe de circuitos 74x00, 74x04 e 74x10, e indique quantos circuitos utilizou. Deve ter como objectivo gastar o menor número possível de circuitos integrados.
- Considere os seguintes circuitos *and-or-not*: 74x64 (4 wide 4-2-3-2 input), 74x55 (2 wide 4 input), 74x54 (4 wide 2-2-3-2 input) e 74x51 (dual 2 wide 2 input). Entre estes, seleccione apenas um tipo de circuito e implemente as saídas  $r_0$  e  $r_3$ .

 
**11** — [Teste de 09-02-1996 (ED)] O circuito da figura tem 4 teclas que representam os algarismos 1, 2, 3 e 4, e duas saídas  $P$  e  $I$  (par e ímpar). Por acção das



resistências de *pull-up* ligadas às 4 entradas, uma entrada só é L quando é premida a tecla correspondente, sendo H no caso contrário. O funcionamento pretendido deve garantir a saída  $P$  igual a H (ou  $I$  igual a H) quando é par (ou ímpar) o número correspondente à soma das teclas premidas num dado instante. Admita que o número 0 não é par nem ímpar, ou seja, quando não é premida nenhuma tecla ambas as saídas devem ser L.

- Construa a tabela de verdade relativa às saídas  $P$  e  $I$ .
- Recorrendo a mapas de Karnaugh obtenha expressões minimizadas e circuitos OR-AND (produtos de somas) para as saídas  $P$  e  $I$ .
- Simplifique o circuito anterior tirando partido do conhecimento de que uma saída pode ser obtida como o complemento da outra para todas as combinações das entradas, à excepção de  $(1,1,1,1)$ , correspondente a nenhuma tecla premida.

 - 12** — [Teste de 08-02-1997 (ED)] Um circuito elementar utilizado na construção de circuitos digitais para aritmética binária é o somador completo representado na figura. O somador tem 2 saídas  $c$  e  $s$  que representam em binário a soma dos valores (0 ou 1) presentes nas suas entradas  $a$ ,  $b$  e  $cin$ .




- Construa a tabela de verdade das funções  $c(a, b, cin)$  e  $s(a, b, cin)$ .
- Escreva a expressão canónica como produto de somas para a função  $c(a, b, cin)$ .
- Usando mapas de Karnaugh, obtenha a expressão simplificada como soma de produtos para a função  $c(a, b, cin)$ .

d) Mostre como realizar a função  $s(a, b, cin)$ .


- 13** — [Teste de 16-02-1998 (ED)] O circuito da figura é um divisor de dois números inteiros  $A$  e  $B$  de dois *bits*. O resultado  $Q$ , representado pelas saídas  $Q_1$  e  $Q_0$ , é o quociente da divisão inteira de  $A$  por  $B$ . A saída  $ERRO$  é normalmente 0, sendo igual a 1 quando o divisor é zero (divisão impossível); neste caso, é indiferente o resultado produzido em  $Q_1$  e  $Q_0$ .

A1	A0	valor
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

 

 - a) Construa a tabela de verdade para as funções  $Q_1$ ,  $Q_0$  e  $ERRO$ , e recorrendo a mapas de Karnaugh obtenha as expressões minimizadas, como produto de somas e soma de produtos, que realizam a função  $Q_0$ .
- b) Tendo por base o circuito OR-AND obtido por tradução da expressão do produto de somas minimizada que obteve em a), construa um circuito equivalente só com portas NAND de duas entradas.
- c) Acha que se justifica recorrer a mapas de Karnaugh para obter um circuito lógico minimizado que implemente a função  $ERRO$ ? Porquê? Como é esse circuito?
- d) Mostre como pode implementar a função  $Q_1(A_1, A_0, B_1, B_0)$  usando apenas um multiplexador com uma linha de selecção e inversores.

- 14** — [Teste de 16-02-2000 (ED)] Um decodificador decimal para 7 segmentos serve para traduzir um código binário entre 0000 e 1001 colocado nas suas entradas (correspondendo aos dígitos entre 0 e 9 em decimal), em 7 sinais eléctricos que alimentam LEDs, afixando os dígitos correspondentes num mostrador de 7 segmentos, conforme se mostra na figura seguinte.



- Construa a tabela de verdade da função lógica que corresponde ao segmento do topo do mostrador (segmento  $a$ ). Tome em atenção que apenas está definido o que acontece quando é colocado na entrada do decodificador um código dentro do intervalo referido acima.
- Construa o mapa de Karnaugh para a função lógica referida em a), e obtenha a expressão mais simples que conseguir, do tipo soma de produtos ou produto de somas.
- Desenhe o circuito lógico AND-OR ou OR-AND que achar mais conveniente para a função que construiu em b), e transforme-o de forma a utilizar apenas portas lógicas do tipo NAND ou NOR com duas ou três entradas, minimizando o número total de transistores (considere que, em tecnologia CMOS, uma porta NAND ou NOR de duas entradas é realizada com 4 transistores e uma porta com três entradas requer 6 transistores).
- Construa um circuito lógico que realize a função lógica para o segmento  $d$  (segmento horizontal de baixo), fazendo uso do circuito lógico já construído para o segmento  $a$ .

## Electrónica digital


- 15** — Mostre como implementar em tecnologia CMOS, ao nível do transistor, as funções lógicas:

a)  $F = \overline{AB}$



 - b)  $F = \overline{AB + CD}$   
 c)  $F = \overline{(A + B + C)D}$


**16** — [Teste de 07-07-1995] Analise o circuito representado na figura que se segue.




- a) Obtenha uma expressão, na forma de uma soma de produtos, da função que ele realiza.  
 b) Desenhe um circuito do tipo porta complexa CMOS que realize a mesma função.

**17** — Calcule o valor da tensão de saída  $V_{OUT}$  num inversor CMOS com carga e:


- a) 1.5 V à entrada;

 

b) 3.5 V à entrada.

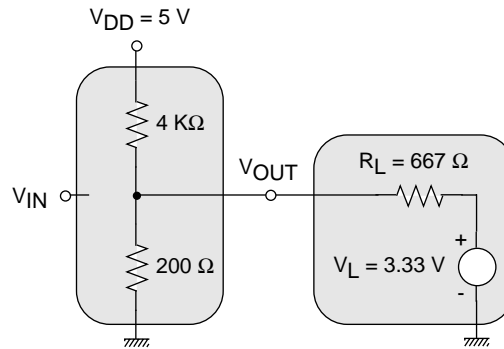

 - 18** — Considere o modelo do inversor CMOS da figura, assumindo  $R_L = 1 \text{ K}\Omega$ ,  $C_L = 100 \text{ pF}$  e  $V_L = 2.5 \text{ V}$ .




- Calcule o tempo de descida.
- Calcule o tempo de subida.
- Justifique por que motivo os valores calculados são diferentes.

- 19** — [Teste de 01-07-1995] Considere um circuito NAND de 4 entradas realizado como uma porta complexa CMOS. Admita os valores de  $100 \Omega$  e  $200 \Omega$  para as resistências dos transistores N e P quando ON, e valores infinitos para as mesmas resistências no estado OFF. Compare as ordens de grandeza dos

tempos de subida e descida admitindo que, estando todas as entradas em 1, uma delas muda para 0 e depois muda novamente para 1.

 - 20** — [Teste de 27-09-1995] O circuito da figura representa a ligação do andar de saída de uma porta lógica CMOS (circuito 1) ao circuito representado por 2.




A saída da porta CMOS tem resistências de *pull-up* e *pull-down* de  $400 \Omega$  e  $200 \Omega$ , respectivamente. Numa situação de defeito, resultante da oxidação dos contactos do conector, a ligação A apresenta uma resistência de  $4 K\Omega$ .

- Calcule os valores da tensão correspondentes aos níveis lógicos H e L na entrada do circuito 2 na situação de avaria.
- O circuito 2 aceita níveis TTL ( $V_{ILmax} = 0.8 V$ ,  $V_{OLmax} = 0.5 V$ ,  $V_{IHmin} = 2.0 V$  e  $V_{OHmin} = 2.7 V$ ), e deve reconhecer impulsos produzidos pelo circuito 1, com amplitude de  $5 V$  e duração compreendida entre  $1.5 \mu s$  e  $5 \mu s$ . Analise e comente o funcionamento do circuito, na situação de avaria, para valores extremos da largura dos impulsos.

- 21** — [Teste de 24-01-1997 (ED)] A função lógica negação pode ser realizada a partir de portas lógicas NAND ou NOR, utilizando um dos quatro circuitos seguintes.

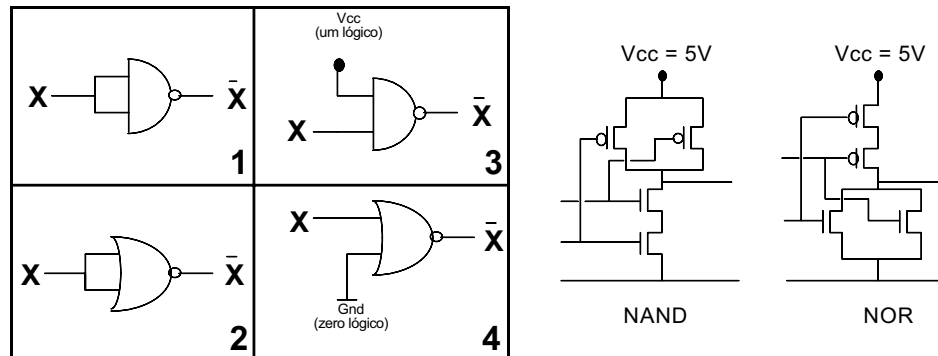Embora a função lógica realizada seja a mesma (negação), as características dinâmicas apresentadas por cada circuito são diferentes. Considere que as




portas NAND e NOR são do tipo CMOS, onde os transistores PMOS apresentam resistência de condução dupla da dos NMOS e ambos os transistores têm resistência de não condução infinita.

- a) Suponha que a saída do circuito inversor é ligada a uma entrada de um circuito digital que apresenta uma capacidade equivalente  $x$ . Dos quatro circuitos apresentados, diga, justificando:
- qual dos circuitos apresenta o menor tempo de descida;
  - que circuito escolheria se pretendesse um inversor com tempos de subida e de descida aproximadamente iguais?


Note que não se pretende calcular os tempos de subida e descida de todos os circuitos!

 - b) Suponha que a saída do circuito 4 é ligada a uma entrada de um circuito digital que apresenta  $V_{IHmin} = 3.5 V$ ,  $V_{ILmax} = 1.5 V$  e uma capacidade equivalente de entrada igual a 20 pF. Considerando que os transistores PMOS têm resistência de condução de 400  $\Omega$  e os NMOS de 200  $\Omega$ , calcule os tempos de subida e de descida máximos na saída do inversor.
- c) No circuito referido em b) acrescentou-se uma resistência de *pull-up* na saída. Dimensione essa resistência de forma a garantir margens de ruído não inferiores a 0.5 V.
- d) Mostre que, com a introdução da resistência de *pull-up* referida na alínea c) o circuito ficou mais rápido. Explique que inconvenientes apresenta essa modificação.


- 22** — Assumindo que uma porta inversora apresenta um atraso de propagação de 5 ns e que uma porta não inversora apresenta um atraso de propagação de 8 ns, compare as velocidades dos circuitos da figura.



 
- 23** — [Teste de 21-02-1997 (ED)] Considere o circuito lógico da figura, onde as portas NAND têm  $t_{pHL} = t_{pLH} = 2$  ns.



 - a) Determine o maior tempo de propagação do circuito, e obtenha uma transição das entradas  $X$  e  $Y$  que conduza a esse tempo mais longo.
- b) Considere que o circuito dado foi ligado da seguinte forma.




 Esboce a evolução dos níveis lógicos nos pontos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  e  $F(X)$  quando a entrada  $X$  é uma onda quadrada com frequência igual a 25 MHz.



 - c) Pelo resultado que obteve, explique por palavras suas a função realizada pelo circuito.

- 24** — Considere os circuitos representados na figura e os tempos de propagação da tabela. Determine o atraso de propagação máximo entre *IN* e *OUT*, que ocorre em cada circuito, para ambas as transições possíveis,  $L \rightarrow H$  e  $H \rightarrow L$ , e indique ao longo da cadeia de portas lógicas as transições que lhe dão origem.




74LS	Típico		Máximo	
	$t_{pLH}$	$t_{pHL}$	$t_{pLH}$	$t_{pHL}$
00, 04	9	10	15	15
02	10	10	15	15
08	8	10	15	20
32	14	14	22	22
86 (2 níveis)	12	10	23	17
86 (3 níveis)	20	13	30	22

Tempos de propagação (ns).

 
Exercícios 24, 25, 26, 39 e 40.

- 25** — [Teste de 05-07-1994] Considere o circuito da figura seguinte e a tabela do exercício 24. Calcule o tempo de propagação máximo que pode ocorrer no circuito, indicando claramente qual é o percurso que lhe dá origem.



- 26** — [Teste de 09-09-1994] A figura do exercício anterior representa o circuito de um somador de 1 *bit* utilizado na realização de um somador de 8 *bits* (figura seguinte).

 Suponha a situação em que os operandos a somar são  $X = x_7x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_0 = 11111111$  e  $Y = y_7y_6y_5y_4y_3y_2y_1y_0 = 00000000$ . Se num dado instante  $y_0$  passar a 1, mantendo-se inalterado o valor de  $X$ , calcule o tempo máximo que é



necessário esperar até ser conhecido o valor do *bit* mais significativo da soma ( $s_7$  na figura), considerando os tempos de propagação expressos na tabela do exercício 24.

## Circuitos MSI

- 27** — Relativamente à função lógica  $F = \sum_{X,Y,Z}(0, 2, 3, 5)$ :
- Desenhe o mapa de Karnaugh.
  - Obtenha a função minimizada na forma de uma soma de produtos e implemente-a com portas lógicas.
  - Reimplemente o circuito anterior usando apenas portas NAND de duas entradas.
  - Utilize um decodificador para a implementação lógica.
- 28** — Mostre como implementar as funções  $F = \sum_{X,Y,Z}(3, 6, 7)$ ,  $G = \sum_{X,Y,Z}(0, 1, 3)$  e  $H = \sum_{X,Y,Z}(2, 4, 5)$  usando um único decodificador 74x138.
- 29** — [Teste de 09-09-1994] Implemente as funções booleanas  $F = \sum_{A,B,C}(0, 1, 3)$  e  $G = \sum_{A,B,C}(0, 2, 4, 5, 6, 7)$  recorrendo a um único integrado 74x138 (decodificador de 3 para 8) e a:
- NANDs de duas entradas;



- b) um número mínimo de NANDs de duas entradas, supondo que o termo mínimo 0 deixa de fazer parte de  $G$ .

**30** — Mostre como implementar as seguintes funções lógicas, de saídas simples ou duplas, usando descodificadores 74x138 ou 74x139:

- a)  $F = \sum_{X,Y,Z}(2, 4, 7)$   
 b)  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13)$   
 c)  $F = \prod_{A,B,C}(3, 4, 5, 6, 7)$   
 d)  $F = \sum_{W,X,Y}(1, 3, 5, 6)$  e  $G = \sum_{W,X,Y}(2, 3, 4, 7)$   
 e)  $F = \sum_{A,B,C}(0, 4, 6)$  e  $G = \sum_{C,D,E}(1, 2)$

**31** — [Teste de 07-07-1995] Mostre como implementar um descodificador de 3 para 8 a partir de um circuito 74x139 (duplo descodificador de 2 para 4), usando um número mínimo de portas lógicas adicionais. O circuito deve apresentar uma entrada de *enable* activa em cima.

**32** — Mostre como realizar um descodificador de 4 para 16 usando circuitos 74x138 (descodificador de 3 para 8).

**33** — Mostre como realizar um descodificador de 5 para 32 usando circuitos 74x138 (descodificador de 3 para 8) e 74x139 (descodificador de 2 para 4).

**34** — [Teste de 31-01-2000 (ED)] Pretende-se construir um circuito lógico com 4 entradas  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $S$ , cuja saída  $Z$  implemente a função  $F(A, B, C)$  quando  $S = 1$ , e a função  $G(A, B, C)$  quando  $S = 0$ . As funções  $F$  e  $G$  são descritas pelas seguintes listas de *minterms* e *maxterms*, onde os termos representados por  $d(\dots)$  são indiferentes.

$$F(A, B, C) = \sum_{A,B,C} (0, 2, 4, 5, 7) + d(6)$$

$$G(A, B, C) = \prod_{A,B,C} (3, 5, 6, 7) \cdot d(2)$$

- a) Recorrendo a mapas de Karnaugh, obtenha as expressões mínimas na forma de soma de produtos para as funções  $F$  e  $G$ .
- b) A entrada  $S$  permite seleccionar na saída  $Z$  o valor de  $F$  ou o valor de  $G$ , consoante  $S$  for 1 ou 0. Esta operação de selecção pode ser realizada por um circuito chamado *multiplexer* de  $2 \div 1$  que tem 3 entradas  $X$ ,  $Y$  e  $S$ , e uma saída  $Z$  que é igual a  $X$  quando  $S$  for 1, e igual a  $Y$  quando  $S$  for 0. Desenhe um circuito lógico que combine os circuitos AND-OR correspondentes às expressões minimizadas que obteve em a) para  $F$  e  $G$ , com um *multiplexer* de  $2 \div 1$ , usando apenas portas lógicas com duas entradas.
- c) Considere agora a saída  $Z$  como uma função de  $S$ ,  $A$ ,  $B$  e  $C$ , e obtenha a expressão mínima como soma de produtos para a função  $Z(S, A, B, C)$ .
- d) Admita agora que a função que obteve em c) é implementada como um circuito lógico do tipo AND-OR que apenas utiliza portas lógicas de duas entradas, e que todas elas têm o mesmo tempo de propagação  $t_p$ . Comparando este circuito com o que obteve em b), diga justificando, qual apresenta menor tempo de propagação. (Note que não se pretende desenhar o circuito lógico!)

**35** — [Teste de 22-06-1994] Considere a função combinacional descrita por  $f = \prod_{A,B,C,D}(5, 6, 9, 13, 15) \cdot d(7, 8)$  e mostre a sua realização como um circuito que utilize:

- a) exclusivamente portas lógicas do tipo 74x02 (NOR de 2 entradas);
- b) um multiplexador de 16 para 1;
- c) um multiplexador de 8 para 1.

**36** — Mostre como utilizar o multiplexador 74x151 para implementar as seguintes funções:

- a)  $F = \sum_{X,Y,Z}(0, 3, 5, 6)$
- b)  $F = \sum_{W,X,Y,Z}(1, 2, 3, 5, 7, 11, 13)$

**37** — Projecte um circuito combinacional com duas entradas  $X$  e  $Y$  de 8 *bits*, representando números binários inteiros sem sinal, e um sinal de controlo  $MIN/MAX$ , cuja saída  $Z$  de 8 *bits* seja  $\min(X, Y)$  se  $MIN/MAX = 1$  e  $\max(X, Y)$  se  $MIN/MAX = 0$ .

**38** — [Teste de 27-09-1995] Considere a função combinacional descrita por  $f = \prod_{A,B,C,D}(0, 1, 4, 6, 12) \cdot d(13)$  e mostre a sua realização através de um circuito que utilize um multiplexador de:

- a) 8 para 1;
- b) 4 para 1.

**39** — [Teste de 07-07-1995] Considere a função combinacional  $f(a, b, s) = as + b\bar{s}$ .

- a) Apresente uma implementação de  $f$  com um único circuito 74LS00.
- b) Determine o tempo de atraso máximo que o circuito apresenta, considerando os dados da tabela do exercício 24.
- c) Identifique a operação realizada pelo circuito e utilize-o para implementar a função descrita pela tabela de verdade.

$x$	$y$	$F$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

**40** — [Teste de 01-07-1995] Considere a tabela de verdade descrita pela tabela.

$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$S_1$	$S_0$
1	x	x	x	1	1
0	1	x	x	1	0
0	0	1	x	0	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0

- a) Recorrendo a mapas de Karnaugh, obtenha as expressões simplificadas para as funções  $S_1$  e  $S_0$  e apresente uma implementação com portas NOT, AND e OR.
- b) Indique o máximo tempo de propagação que pode ocorrer no circuito obtido, considerando os parâmetros da tabela do exercício 24. Refira qual o percurso que lhe dá origem e em que situações pode acontecer.
- c) Utilizando o menor número de portas lógicas, implemente a função  $S_0$  usando apenas NORs de 2 entradas.
- d) Implemente a função  $S_0$  usando um único multiplexador de 4 para 1.
- e) Indique, justificando, a função do circuito descrito pela tabela de verdade apresentada.
- 41** — Um circuito comparador recebe dois números de 3 *bits*,  $P = P_2P_1P_0$  e  $Q = Q_2Q_1Q_0$ . Determine a expressão mínima na forma de uma soma de produtos que corresponde à saída do circuito, sabendo que é 1 se e só se  $P > Q$ .
- 42** — Explique a utilidade das entradas *ALTBIN*, *AEQBIN* e *AGTBIN* do circuito 74x85 (comparador de 4 *bits*) quando este é usado em cadeia.


# Circuitos sequenciais

---


## *Flip-flops*

- 1 — Determine a forma de onda da saída de cada um dos circuitos, assumindo inicialmente  $Q = 0$ .


a)

 


b)

 

c)

 

 - 2** — No circuito da figura as entradas  $A$ ,  $B$  e  $C$  têm o valor inicial 0. A saída  $Y$  é suposto ir a 1 só quando  $A$ ,  $B$  e  $C$  mudam para 1 com uma certa sequência.




- a) Determine a sequência que leva  $Y$  a 1.  
 b) Explique a necessidade do impulso de *start*.


## Máquinas de estados

- 3** — Considere a máquina de estados síncrona em cada uma das situações ilustradas. Escreva as equações de excitação e obtenha a tabela de transições de estados.


a)

 


b)

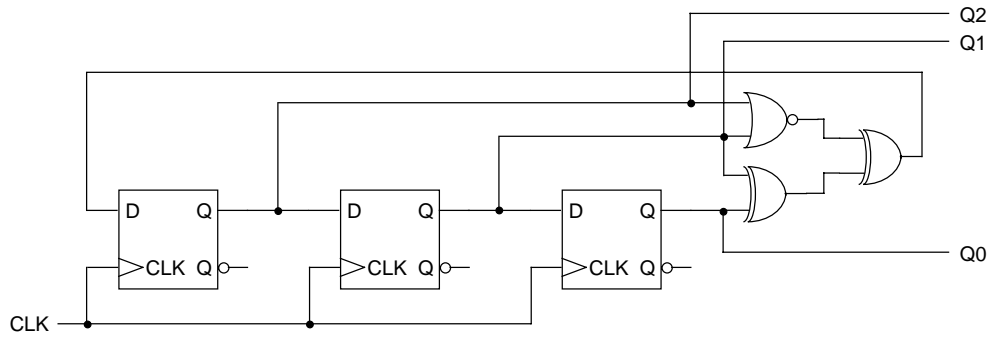


c)

 


d)

 

e)

 


f)

 


 **4** — [Teste de 07-07-1997] Considere o circuito sequencial representado na seguinte figura.





 - a) Trata-se de um circuito Mealy ou Moore? Explique porquê mostrando as expressões que definem o seu funcionamento (saídas e excitação do próximo estado como função das entradas e do estado presente).
- b) Apresente a tabela de transições de estado do circuito.
- c) Considere que a entrada  $X$  varia da forma indicada e que inicialmente se verificava  $Q_1 = 0$  e  $Q_2 = 0$ . Apresente a evolução temporal dos sinais  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $Q_1$ ,  $Q_2$  e  $Z$ .



5 — Obtenha o diagrama de estados para as seguintes situações:

- a)

S	AB				Z
	00	01	11	10	
INIT	A0	A0	A1	A1	0
A0	OK0	OK0	A1	A1	0
A1	A0	A0	OK1	OK1	0
OK0	OK0	OK0	OK1	A1	1
OK1	A0	OK0	OK1	OK1	1
S*					

b)

XY					
S	00	01	11	10	Z
S0	S0	S1	S2	S1	1
S1	S1	S2	S3	S2	0
S2	S2	S3	S0	S3	0
S3	S3	S0	S1	S0	0

S\*

c)

X		
S	0	1
A	B, 01	A, 00
B	B, 00	C, 01
C	B, 00	D, 01
D	E, 01	A, 00
E	B, 00	F, 01
F	B, 00	G, 01
G	E, 00	H, 01
H	B, 11	A, 00


S\*, Z<sub>1</sub>Z<sub>2</sub>

- 6** — Projecte a máquina de estados definida pela tabela de transição de estados que se segue. Use as variáveis de estado  $Q_1$  e  $Q_2$ , e a codificação A=00, B=01, C=11 e D=10.

		$X$		
		0	1	$Z$
S	A	B	D	0
B	C	B		0
C	B	A		1
D	B	C		0
		$S^*$		

 
- a) Use *flip-flops* do tipo D.  
 b) Use *flip-flops* do tipo J-K.

- 7** — [Teste de 02-07-1993] Projecte um circuito sequencial síncrono que produza as seqüências indicadas na figura, de acordo com o valor da variável  $X$ . Se inicialmente, ou então devido a uma anormalidade, surgir um dos estados não previstos (010, 100 ou 101), o circuito deve reagir de modo a que o próximo estado seja 000.



 - a) Apresente o fluxograma normalizado do circuito.  
 b) Apresente uma implementação baseada na PAL 16R4.

- 8** — [Teste de 21-07-1997] A máquina de estados representada na figura possui duas entradas  $A$  e  $B$ , e uma saída  $Z$ .



- Trata-se de uma máquina de Moore ou de Mealy? Porquê?
- Pretende-se implementar esta máquina recorrendo a *flip-flops* do tipo D. Apresente expressões que permitam determinar o estado seguinte a partir do estado actual e do valor das entradas, considerando a codificação  $E1 = 00$ ,  $E2 = 01$  e  $E3 = 11$ .

**9** — [Teste de 07-07-1995]

- Desenhe o diagrama de estados e a tabela de transições de estado de uma máquina de estados onde:
  - a saída  $Y$  fica a 1 sempre que ocorre o terceiro 1 consecutivo na entrada  $X$ ;
  - a saída  $Z$  fica a 1 sempre que ocorre o segundo 0 consecutivo na entrada  $X$ ;
  - a ocorrência do terceiro 0 consecutivo reinicializa a máquina.
- Utilizando *flip-flops* do tipo D, implemente a máquina sequencial descrita pela seguinte tabela de transições de estado. Utilize a seguinte codificação de estados:  $A=00$ ,  $B=01$  e  $C=10$ .

S	X		Z
	0	1	
A	A	C	0
B	A	B	0
C	B	A	1
	S*		

- 10** — [Teste de 27-09-1995] Utilizando *flip-flops* do tipo J-K, implemente a máquina sequencial descrita pela tabela de transições de estado apresentada no exercício anterior. Utilize a seguinte codificação de estados: A=00, B=01 e C=10.
- 11** — [Teste de ??-09-1993] Um circuito gera, a uma certa cadência, a sequência sem fim mostrada na tabela seguinte. Caso o circuito tome um dos valores não previstos (2 ou 5), deve passar, no próximo ciclo de relógio, para o valor 0 e ficar a apresentar alternadamente os valores 0 e 7 à frequência de funcionamento.

Z	Y	X	Sequência <sub>10</sub>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	1	3
1	0	0	4
1	1	0	6
1	1	1	7
0	0	0	0
⋮	⋮	⋮	⋮

Quando se liga o circuito, este toma o valor 0, através de um circuito de *power-on reset*.


- Com um cuidado especial, não tem que se preocupar com a implementação das saídas  $X$ ,  $Y$  e  $Z$ , pois elas poderão ser retiradas das linhas que definem o código do estado presente. Explique esta afirmação.
- Determine as equações simplificadas, necessárias ao projecto do circuito gerador da sequência, baseado em *flip-flops* J-K. Caso proceda como se sugere na alínea anterior, apenas necessita de projectar o bloco combi-nacional necessário à programação das entradas dos *flip-flops* J-K. As saídas  $X$ ,  $Y$  e  $Z$  poderão ser retiradas das saídas dos *flip-flops*.
- Implemente o circuito gerador da sequência com circuitos TTL, aproveitando o resultado obtido na alínea anterior.

- 12** — Implemente um circuito com duas entradas e uma saída, que detecte sequências de 3 ou mais *bits* iguais nas duas entradas. Na tabela seguinte mostra-se um exemplo do que se pretende.

$A$	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	...
$B$	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	...
$S$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	...

Realize a implementação com:

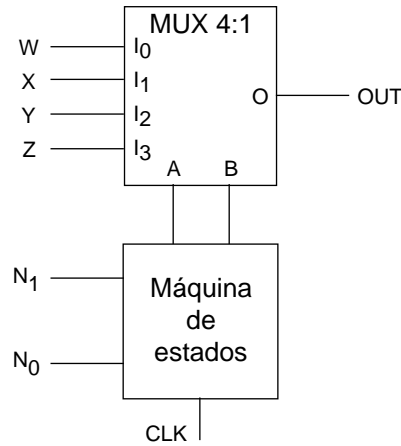
- a) *Flip-flops* do tipo D.
  - b) *Flip-flops* do tipo J-K.
- 13** — Implemente uma máquina de estados com duas entradas  $X$  e  $Y$ , e uma saída  $Z$ , sabendo que esta deve ser 1 se o número de *bits* 1 nas entradas  $X$  e  $Y$  for múltiplo de 4, e 0 nos restantes casos. Compare as soluções obtidas utilizando primeiro a codificação de estados  $S_0 = 00$ ,  $S_1 = 01$ ,  $S_2 = 11$  e  $S_3 = 10$ , e depois a codificação  $S_0 = 00$ ,  $S_1 = 01$ ,  $S_2 = 10$  e  $S_3 = 11$ , para cada uma das seguintes implementações:
- a) Usando *flip-flops* do tipo D.
  - b) Usando *flip-flops* do tipo J-K.
  - c) Usando *flip-flops* do tipo T.
- 14** — [Teste de 27-09-1995] Considere um sistema de multiplexagem de quatro sinais  $W$ ,  $X$ ,  $Y$  e  $Z$ . O controlo do multiplexador é feito pelas saídas  $A$  e  $B$  de uma máquina de estados. No sentido de otimizar o sistema preveu-se a ocorrência de quatro situações de multiplexagem dependendo do número de sinais activos presentes nas entradas do multiplexador. Cada uma dessas situações será identificada pelas entradas  $N_1$  e  $N_0$ . A tabela indica a multiplexagem pretendida na saída  $OUT$  em cada uma das situações.



Situação	$N_1$	$N_0$	Sinais activos	Multiplexagem ( <i>OUT</i> )
1	0	0	WXYZ	WXYZWXYZWXYZ...
2	0	1	WXY	WXYWXYWXY...
3	1	0	WX	WXWXWX...
4	1	1	W	WWW...

Desenhe o diagrama de estados e a tabela de transições da referida máquina de estados.

- 15** — [Teste de 21-07-1997] Pretende-se projectar um circuito para controlar um túnel de lavagem automática de automóveis, cujo funcionamento se descreve em seguida. O túnel é composto por 4 áreas que um automóvel atravessa sucessivamente, por acção de um sistema mecânico. Na área 1 o automóvel é molhado com água e detergente, na área 2 é sujeito à acção de umas escovas, na área 3 é novamente molhado e na área 4 é sujeito a um processo de secagem por ventilação forçada.

 


O sistema dispõe de 4 sensores  $S_1, S_2, S_3$  e  $S_4$  que detectam a entrada do automóvel em cada uma das áreas e um sensor  $S_5$  que sinaliza a chegada do automóvel ao fim do túnel. O sistema possui também 4 saídas  $O_1, O_2, O_3$  e  $O_4$  que activam as 4 operações, e ainda uma saída  $T$  que activa o sistema mecânico que faz avançar o automóvel. O processo de lavagem é iniciado por actuação num botão de pressão  $I$ , estando um automóvel como se mostra na figura.

Por razões de segurança, existe ainda um botão de pressão  $E$ , que se premido enquanto o sistema estiver em operação conduz o automóvel imediatamente até ao final do túnel. Simultaneamente é activada uma saída  $X$  que faz acender uma lâmpada de sinalização. Quando o automóvel chega ao final do túnel o sistema fica à espera de um novo automóvel.

Apresente um diagrama de transição de estados que traduza o funcionamento pretendido, explicando o significado que atribui a cada estado.


- 16** — [Teste de 16-06-1997] Pretende-se projectar um sistema de controlo de uma linha de enchimento automático de garrafas. Esta linha é constituída por um tapete que conduz as garrafas vazias até à posição de enchimento e por uma torneira que abre ou fecha de forma a encher cada garrafa. Este sistema de controlo possui duas entradas  $G$  e  $C$  e duas saídas  $M$  e  $T$ . A entrada  $G$  proveniente de um sensor torna-se activa assim que chega uma garrafa à posição de enchimento e o sensor  $C$  sinaliza o fim do enchimento de uma garrafa. A saída  $M$ , quando activa, faz o tapete avançar e a saída  $T$  activa uma válvula que comanda o enchimento da garrafa. Admita que, ao ser ligado, o circuito parte de um estado inicial em que as saídas  $M$  e  $T$  não estão activas, dando-se de imediato início ao enchimento de uma garrafa ou ao movimento do tapete, conforme exista ou não uma garrafa na posição de enchimento ( $G$  activo).

 



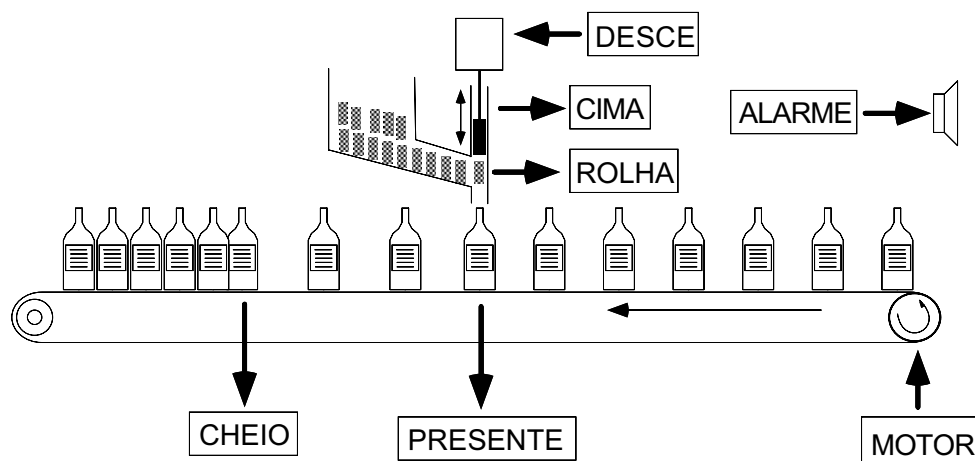- a) Apresente um diagrama de transição de estados que traduza o funcionamento deste sistema de controlo bem como a respectiva tabela de transição de estados. Explique por palavras suas o significado que associa a cada um dos estados que escolheu.
- b) Admita que é possível retirar manualmente uma garrafa da posição de enchimento sem actuar o sensor *C*. Para o diagrama que obteve em a), diga se desta acção resulta ou não algum funcionamento anómalo. No caso afirmativo, mostre como deveria ser alterado o diagrama para o evitar.

- 17** — [Teste de 07-07-1999] Numa linha de rolhamento de garrafas existe um tapete rolante controlado por um MOTOR que deve parar quando o sensor PRESENTE indica a presença de uma garrafa debaixo da máquina de rolhar. Nessa altura, se o sensor ROLHA indica que existem rolhas disponíveis, o sinal DESCE deve ser actuado para rolhar a garrafa. Após descer e rolhar a garrafa, o mecanismo




sobe automaticamente, activando o sinal CIMA, devendo o motor rearrancar. Se não existirem rolhas, o motor deve parar e ser activado o sinal ALARME até existirem de novo rolhas, recomeçando nessa altura a sequência normal. No fim do tapete rolante existe um sensor CHEIO que indica que as garrafas não foram retiradas; quando isso acontece, o motor deve parar e o sinal ALARME ser activado, devendo a sequência normal recomeçar quando forem

retiradas as garrafas do fim do tapete. Repare que no desenho a direcção das setas indica se um sinal é uma entrada ou saída (por exemplo PRESENTE é uma entrada e MOTOR é uma saída).

- Desenhe o diagrama de transição do controlador com a intenção de o implementar utilizando uma máquina de Moore, usando os nomes dos sensores e actuadores acima descritos e usando, para designar os estados, símbolos como PARA, AGUARDA, etc.
- Codifique os estados obtidos na alínea anterior e escreva a tabela de transição de estados do controlador.

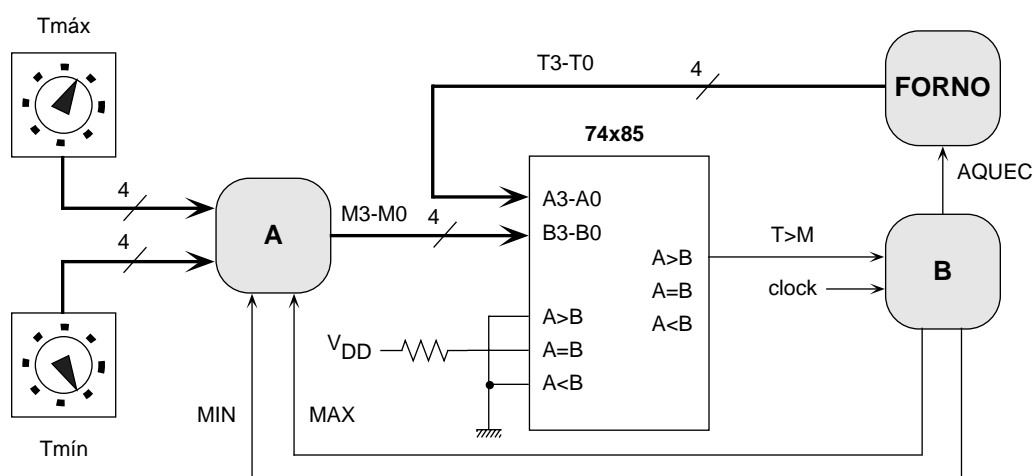- 18** — [Teste de 09-09-1994] A figura representa um sistema que pretende manter a temperatura de um forno entre dois limites definidos por dois marcadores manuais  $T_{\text{máx}}$  e  $T_{\text{mín}}$ .



- A função do bloco A é colocar no barramento  $M3-M0$  o conteúdo de um dos marcadores  $T_{\text{mín}}$  ou  $T_{\text{máx}}$ , de acordo com o estado de duas linhas de selecção MIN e MAX, do modo traduzido pela tabela. Faça o projecto lógico deste bloco, usando os integrados SSI e MSI que entender mais convenientes.


MAX	MIN	M3-M0
0	0	Tmáx
0	1	Tmín
1	0	Tmáx
1	1	Tmín

- b) O integrado 74x85, no esquema, efectua uma comparação entre o valor do barramento M3–M0 e o valor indicado por um termómetro colocado dentro do forno (barramento T3–T0).

Faça o projecto do bloco B (máquina de Moore com *flip-flops* do tipo D) que controla o aquecimento do forno (resistências ligadas quando AQUEC=1 e desligadas quando AQUEC=0). Pretende-se que o aquecimento se inicie sempre que a temperatura no termómetro desça abaixo de Tmín, mantendo-se a funcionar até que a mesma suba acima de Tmáx.

Nota: Admita que ao ligar a alimentação o circuito fica num estado inicial, em que é seleccionado o conteúdo Tmáx do marcador e é feito o *reset* dos *flip-flops*.

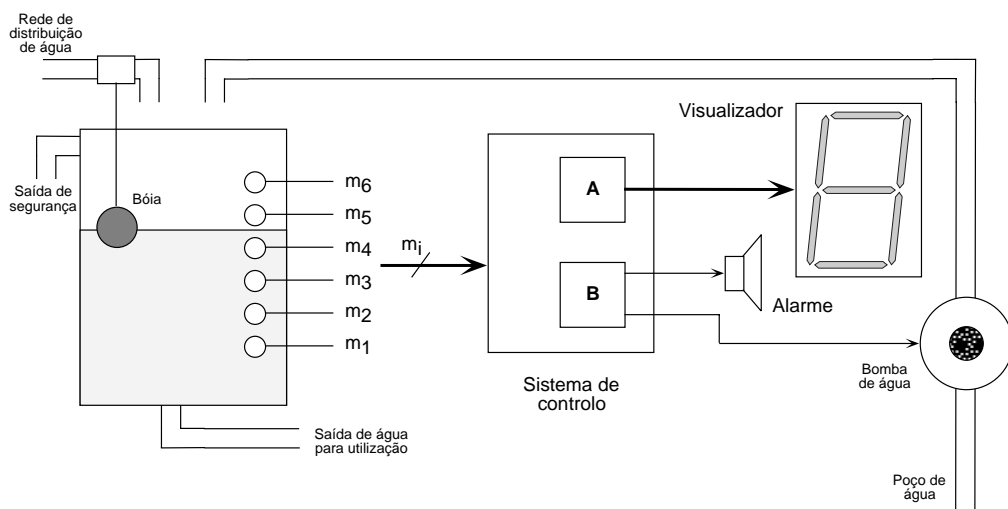- 19** — [Teste de 22-06-1994] A figura representa um depósito de água, normalmente abastecido pela rede de distribuição. O nível da água é, nestas condições, con-




trolado por um sistema mecânico (bóia e respectiva torneira) e existe um tubo de escoamento de segurança que garante que o depósito não enche demasiado. Devido a problemas frequentes de falta de água, decidiu-se instalar um sistema que, automaticamente, bombeia água de um poço para o depósito em questão. O sistema indica num visualizador de sete segmentos a altura (em metros) da água no depósito. Para esse efeito foram colocados seis sensores,  $m_1$  a  $m_6$ , distanciados de um metro entre si, ao longo da altura do depósito.

 - a) Faça o projecto lógico do bloco A do sistema de controlo. O visualizador é de cátodo comum e pode utilizar os circuitos integrados SSI e MSI que entender.
- b) Faça o projecto do bloco B. A bomba de água deve ser accionada sempre que o nível descer abaixo dos dois metros, só voltando a parar quando atingir os cinco metros. Se, por qualquer motivo, o nível de água subir até aos seis metros ou descer abaixo de um metro, deve fazer-se soar o alarme (note que este só depende dos sensores  $m_1$  e  $m_6$ ).

Notas: Para a resolução da alínea b), suponha uma máquina de Moore, implementada com *flip-flops* do tipo D; faça o respectivo diagrama de blocos, assinalando devidamente as entradas e saídas de que necessita; no seu próprio interesse, faça um diagrama de estados ou fluxograma ASM.

- 20** — [Teste de 05-07-1994] A figura representa um sistema fabril de classificação e separação de esferas por tamanhos, em duas categorias, pequenas e grandes. As esferas são separadas em dois reservatórios, RP e RG, que são descarregados manualmente. O peso total dos dois reservatórios é avaliado por uma balança electrónica e não pode exceder um valor (entre 0 e 15) definido por um marcador manual. Para a resolução das duas alíneas que se seguem, considere todas as variáveis em lógica positiva.




- a) Faça o esquema lógico do bloco A, de forma a que o alarme soe sempre que o peso avaliado pela balança seja superior ao valor do marcador. Utilize os integrados SSI e MSI que entender mais convenientes de forma a reduzir a sua quantidade.
- b) Projecte o bloco B (máquina de Moore com *flip-flops* do tipo D) que:
- activa a saída  $L$  para libertar uma nova esfera do depósito geral,
  - detecta a dimensão da esfera usando os sensores  $P$  e  $G$  (uma esfera pequena só activa  $P$ , enquanto que uma grande também activa  $G$ ),
  - manda abrir (para uma esfera pequena) ou não (para uma esfera grande) a borboleta  $F$ , de acordo com essa dimensão.

Os dois sensores  $R$  assinalam ao controlador B a queda de uma esfera no respectivo reservatório, momento a partir do qual a borboleta  $F$  pode regressar à posição de fechada e a saída  $L$  pode ser novamente activada.

Notas: a saída  $L$  necessita de um impulso com a duração de um ciclo de relógio para accionar o mecanismo que liberta uma esfera; a saída  $F$  deve ficar activa enquanto for necessária a posição de borboleta aberta.


- 21** — [Teste de 17-06-1999] Deseja-se controlar o motor que faz abrir (SOBE) e fechar (DESCE) a porta de uma garagem (ver figura). A porta, bastante ampla, tem um sensor em cima, CIMA, que fica activo quando a porta está completamente aberta, e um sensor em baixo, BAIXO, que fica activo quando a porta está completamente fechada. Existe ainda um sensor de passagem, PASSA, que fica activo enquanto um objecto está na linha do sensor. Finalmente, existe o sensor de infravermelhos, IV, que fica activo quando o comando remoto da porta é actuado para abrir a porta, seja no interior ou exterior da garagem. A porta deve fechar-se automaticamente.

 

- a) Desenhe o diagrama de transição de estados do sistema de abertura e fecho automático da porta, usando os nomes dos sensores e actuadores acima descritos, e usando nomes simbólicos para os estados (por exemplo SUBIR, DESCER, PARAR, etc). Tome as medidas de segurança que achar conveniente durante o processo de abertura e fecho da porta (imagine que o carro é seu), e procure que a abertura e fecho da porta sejam o mais rápido e eficaz possíveis.
- b) Codifique os estados obtidos na alínea anterior e escreva a tabela de transição com a intenção de utilizar *flip-flops* do tipo D.

## Contadores

- 22** — Considere o circuito da figura.

 


- Determine a sequência de contagem à saída.
- Explique que alterações se verificariam se o circuito 74x163 fosse substituído pelo 74x161.

- 23** — Projecte um contador módulo 129 usando dois circuitos 74x163 e um inversor.

- 24** — Projecte um circuito que apresente na saída a sequência de contagem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, ... usando um circuito 74x169 e um único circuito SSI adicional.


- 25** — [Teste de 07-07-1997] Pretende-se desenvolver um circuito baseado no contador 74x163 que realize uma contagem cíclica de 3 bits, de acordo com o estado de uma entrada exterior  $P$ . Quando  $P$  estiver em 1 a sequência de contagem deve ser 0-2-4-6-0-2-..., quando  $P$  estiver em 0 a sequência deve ser 1-3-5-7-1-3-... . Sugestão: comece por escrever a sequência completa de contagem para um contador de 4 bits e compare-a com as sequências que se pretendem obter (uma de números pares e outra de números ímpares).

- 26** — Projecte um circuito que permita obter um sinal digital com uma frequência:
- 2 vezes menor que o sinal de entrada;
  - 64 vezes menor que o sinal de entrada;
  - 26 vezes menor que o sinal de entrada;
- 27** — [Teste de 27-09-1995] Considere o circuito representado na figura. O bloco identificado por  $SQR(n)$  destina-se a calcular o quadrado do valor correspondente às três saídas menos significativas do contador 74x163.

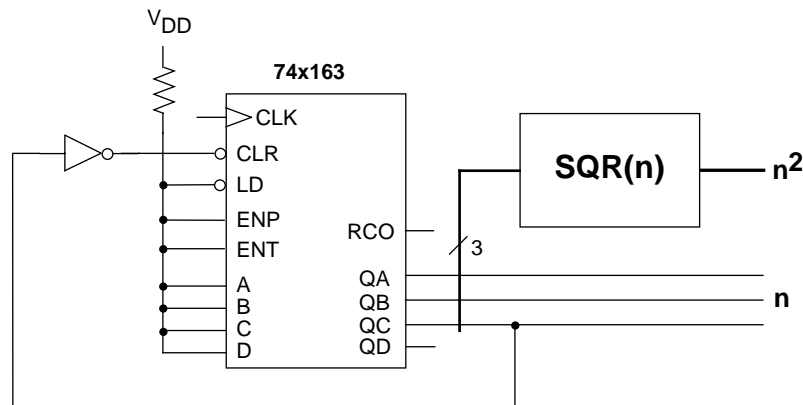

- Identifique a sequência gerada pelo contador 74x163.
  - Obtenha a tabela de verdade que descreve o funcionamento do bloco  $SQR(n)$ . Nota: Se não resolveu a alínea anterior considere à saída do contador a sequência 0, 1, 4, 2, 3, 0, 1, 4, ...
  - Implemente o bloco  $SQR(n)$  com um único circuito integrado 74x02 (4 NORs).
  - Indique, justificando, a sequência que se obteria à saída do contador se este fosse substituído pelo 74x161.
- 28** — [Teste de 07-07-1999] Considere o circuito representado na figura, que utiliza o contador 74x163.



 

- a) Mostre a sequência de valores apresentada nas saídas  $Q_D Q_C Q_B Q_A$  do 74x163, considerando que inicialmente o contador se encontra no estado 0.
- b) Pretende-se introduzir neste circuito uma entrada  $N$ , tal que, quando  $N = 1$  as saídas do 74x163 apresentem uma “contagem normal” (ou seja, apresentem a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, ...) e quando  $N = 0$  o circuito mantenha o seu funcionamento inicial. Apresente as alterações a introduzir no circuito para obter tal comportamento.


**29** — [Teste de 09-09-1994] Pretende-se um circuito que, conforme o valor de uma entrada  $S$ , gere as seguintes sequências:

- $S = 0 \Rightarrow 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, \dots$ ;
- $S = 1 \Rightarrow 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 0, 1, \dots$ .

Quando  $S$  passa de 0 para 1 e o circuito se encontra num estado não definido na segunda sequência (por exemplo 5), o circuito deverá passar para o estado definido seguinte (estado 8 no exemplo dado).

Projecte o circuito pretendido com base num contador 74x163.

 - 30** — [Teste de 05-07-1994] Na figura as entradas  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  do contador representam o valor correspondente a um estado da sequência de contagem adicionado da constante 2.




- a) Indique a sequência de contagem nas saídas  $Q_C$  a  $Q_A$  (sendo  $Q_C$  a mais significativa), para as ligações indicadas nas entradas de dados do multiplexador, a partir do estado 000.
- b) Mostre e justifique como seria possível obter a sequência 0, 2, 4, 6, ...

- 31** — [Teste de 07-07-1995]

- a) Utilize um contador de 4 bits 74x163 e alguma lógica adicional para implementar dois contadores de 2 bits, de modo que um deles (utilizando as duas saídas menos significativas do 74x163) conte em ordem crescente, e o outro (utilizando as duas saídas mais significativas do 74x163) conte em modo decrescente.

 
- b) O contador usado no circuito acima está subaproveitado. Comente esta afirmação e mostre como seria possível substituí-lo por componentes mais elementares.

- 32** — [Teste de 22-06-1994] O circuito representado tem por objectivo gerar em sequência crescente os números primos que se podem representar com 4 *bits*. Repare que *D* é o *bit* mais significativo. Deduza as expressões booleanas correspondentes




às saídas do bloco X considerando o critério de custo mínimo.

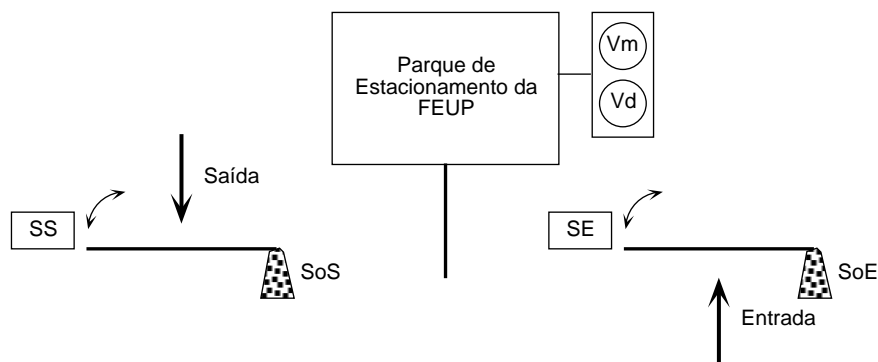- 33** — [Teste de 02-07-1993] Analise a figura que se segue.



Os sensores  $SS$  e  $SE$  controlam, respectivamente, a saída e a entrada, detectando a passagem de veículos. Quando  $SoS$  é actuado pelo controlador, sobe a barreira a que está ligado. Esta retoma a posição normal (fechada) quando  $SoS$  deixa de ser actuado. O mesmo se passa com  $SoE$  e respectiva barreira. O semáforo formado por  $Vm$  (vermelho) e  $Vd$  (verde) constitui a sinalização para quem pretende entrar no parque, indicando a existência ( $Vd = 1$ ) ou ausência ( $Vm = 1$ ) de vagas no parque.

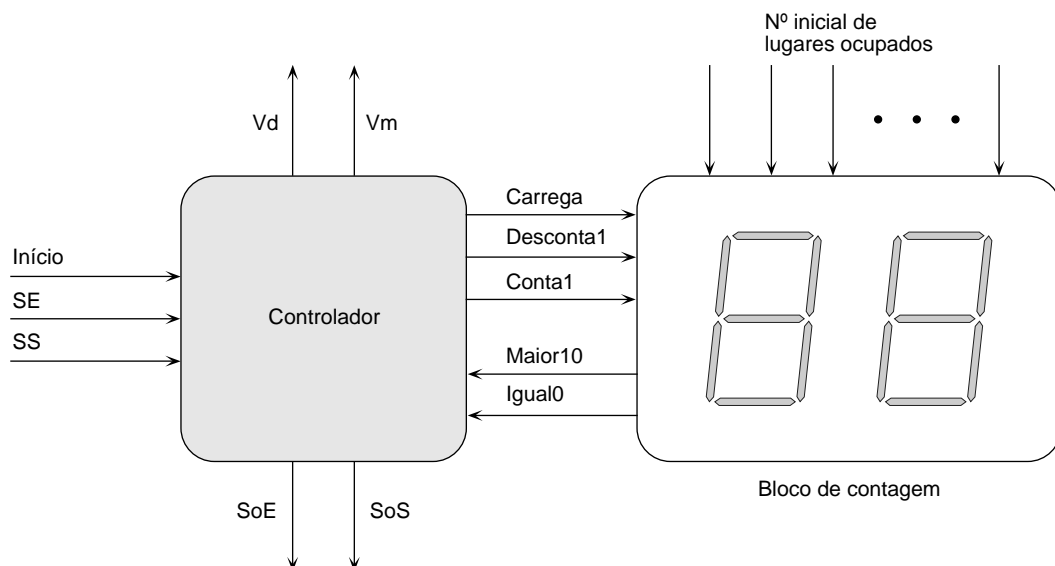A estrutura do controlador de acesso ao parque está ilustrada na próxima figura. No início do dia, o guarda do parque conta o número de lugares já




ocupados (carros que ficaram do dia anterior) e introduz este valor no sistema. Seguidamente, actua *INICIO*, as barreiras fecham e, enquanto o número de vagas for superior a 10, a lâmpada  $Vd$  permanece acesa e  $Vm$  apagada. Se o número de vagas for inferior ou igual a 10, mas diferente de 0,  $Vd$  acende e apaga sucessivamente com um período de dois segundos. Em ambos os casos, se chega um carro para entrar, sobe a barreira, este entra, a barreira volta a descer e o controlador desconta uma vaga. Se o número de vagas for 0, a lâmpada  $Vd$  apaga e  $Vm$  acende, e a barreira não sobe quando um carro se aproximar de  $SE$  para entrar. Em qualquer instante pode sair um carro: a barreira sobe, o carro passa, a barreira volta então a descer e o controlador

conta mais uma vaga.

- Descreva sucintamente a constituição do bloco de contagem integrado no controlador.
- Projecte o bloco de contagem, utilizando essencialmente componentes MSI.
- Apresente o fluxograma normalizado do controlador.

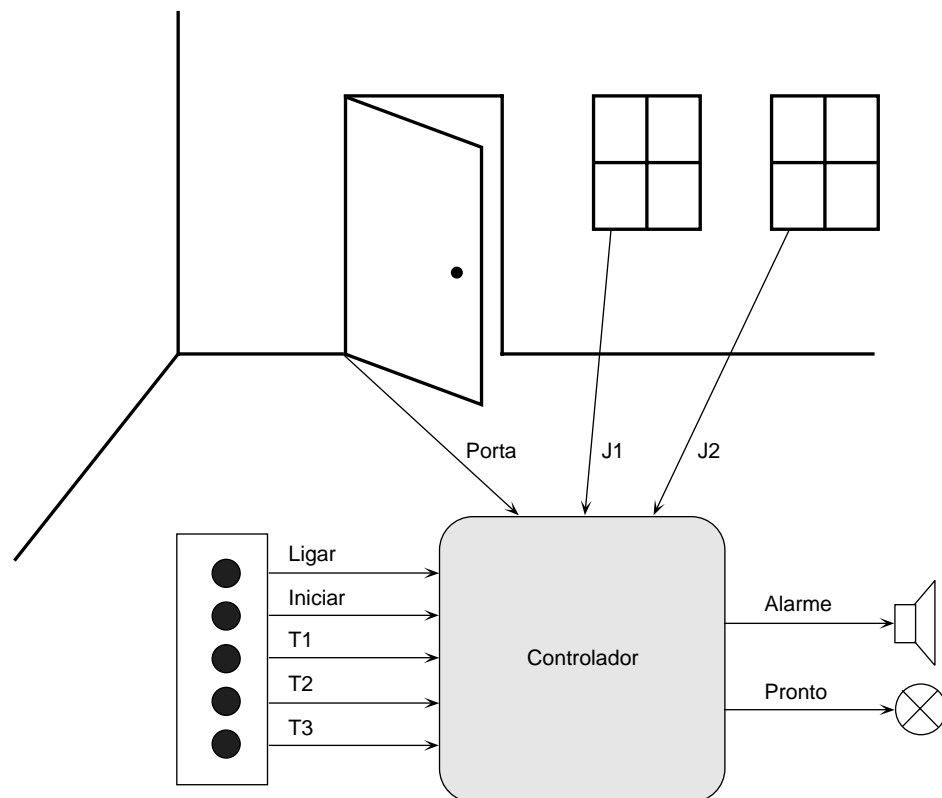- 34** — [Teste de ??-09-1993] O sistema de segurança de um armazém dispõe de sensores na porta *Porta* e nas janelas *J1* e *J2*. Cada um destes sensores será activado




enquanto estiver aberta a porta ou cada uma das janelas. Quando se liga o sistema, actuando o respectivo botão de pressão, o estado dos sensores é verificado. Se a porta e ambas as janelas estiverem fechadas, o indicador *Pronto* acende ( $Pronto = 1$ ); caso contrário, o sistema aguarda nova ordem

de ligação (actuação de *Ligar*). Estando o indicador *Pronto* aceso, o sistema permite que a porta seja aberta uma vez. Logo que a porta feche, o sistema entra em vigilância e o indicador *Pronto* apaga ( $Pronto = 0$ ). Quando em vigilância, o alarme soará ( $Alarme = 1$ ) se:

- qualquer dos sensores das janelas for actuado,
  - a porta for aberta e, durante 10 segundos, as teclas *Iniciar*, *T3*, *T1* e *T2* não forem actuadas, pela ordem que se acaba de especificar. Durante os 10 segundos é possível fazer várias tentativas.
- a) Apresente o fluxograma normalizado para o controlador do sistema de segurança.
- b) De acordo com o fluxograma, implemente o controlador na PAL 16RP6A. Não é obrigatório simplificar as expressões lógicas, desde que consiga implementar o controlador com uma única PAL.

 
- 35** — [Teste de 22-06-1994] A figura mostra um circuito que utiliza um 74x194, cujas evoluções de estado são dadas pela tabela, funcionando como um registo de deslocamento para a direita (de  $Q_A$  para  $Q_D$ ), com realimentação realizada através de uma porta XOR.



Função	Entradas		Próximo estado			
	S1	S0	QA*	QB*	QC*	QD*
<i>Hold</i>	0	0	QA	QB	QC	QD
<i>Shift right</i>	0	1	RIN	QA	QB	QC
<i>Shift left</i>	1	0	QB	QC	QD	LIN
<i>Load</i>	1	1	A	B	C	D


Mostre a sequência de contagem que se verifica a partir do estado 1111 e identifique o seu período.

 **36** — [Teste de 01-07-1995] Considere o seguinte circuito e analise-o atentamente.



- Indique qual a sequência de estados que a saída apresenta supondo o estado inicial 0001.
- Que acontecerá se na saída ocorrer o estado 1101? Justifique devidamente.

 **37** — [Teste de 17-06-1999] Considere o circuito representado na figura.



- a) Diga qual é a sequência apresentada nas saídas  $Q_A Q_B Q_C Q_D$  do 74x194, considerando que o estado inicial é  $Q_A Q_B Q_C Q_D = 1111$ .
- b) Verifique que, se inicialmente  $Q_A Q_B Q_C Q_D = 0000$ , as saídas do circuito permanecem inalteradas. Altere o circuito de forma a que nesta situação as saídas passem para  $Q_A Q_B Q_C Q_D = 0101$ , e que nas demais situações o circuito mantenha o comportamento inicial.

**38** — [Teste de 16-06-1997]

- a) Mostre a realização de um circuito, baseado num contador 74x163, capaz de gerar uma sequência de contagem com início em 5 e de comprimento igual a 4 (5,6,7,8,5,6,7,8,5,...), por detecção do fim de contagem e actuação sobre a entrada  $LD$  para recomear a partir de 5.
- b) Modifique o circuito de modo a que o (re)início da contagem a partir de 5 seja comandado por um contador em anel, de módulo 4. Mostre como utilizar um registo de deslocamento 74x194 para esse efeito, circulando um único 0, e com uma das suas saídas ligada à entrada  $LD$  do contador. O circuito deve ter uma entrada de controlo  $START$  que, quando actuada, force os valores apropriados nas saídas dos circuitos 74x163 e 74x194 para recomeço da contagem a partir do valor inicial.
- c) Pretende-se agora tornar variável o comprimento da sequência de contagem. Para tal as saídas de um decodificador de 2-para-4 (1/2 de um



74x139) são ligadas às entradas  $D$ ,  $C$ ,  $B$  e  $A$  do circuito 74x194. Mostre como devem ser feitas as ligações de modo a que, conforme os valores presentes nas entradas do descodificador resultem as sequências indicadas na tabela seguinte.

Entradas	Sequência	Comprimento
00	5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ...	1
01	5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, ...	2
10	5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, ...	3
11	5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, ...	4

**FIM**